

Microarquitectura 01: Sistemas combinacionales

Organización del computador - FIUBA

2.^{do} cuatrimestre de 2023

Última modificación: Sun Sep 10 16:17:47 2023 -0300

Créditos

Para armar las presentaciones del curso utilizamos:



R. E. Bryant and D. R. O'Hallaron, *Computer systems: a programmer's perspective*, Third edition, Global edition. Boston Columbus Hoboken Indianapolis New York San Francisco Cape Town: Pearson, 2015.



D. A. Patterson and J. L. Hennessy, *Computer organization and design: the hardware/software interface*, RISC-V edition. Cambridge, Massachusetts: Morgan Kaufmann Publishers, an imprint of Elsevier, 2017.



J. L. Hennessy and D. A. Patterson, *Computer architecture: a quantitative approach*. 2017.

El contenido de los slides está basado en las presentaciones de Patricio Moreno y de Organización del Computador I - FCEN.

Tabla de contenidos

1. Repaso: Algebra de Boole
2. Elementos de diseño
3. Entradas y salidas - Jerarquización
4. Circuitos básicos
 - Ejercicio II - Sumador Simple
 - Ejercicio III - Sumador Completo
 - Ejercicio IV - Sumador Completo de 3 bits
 - Ejercicio IV - Shift
5. Timing
6. Conclusiones

Axiomas

Partimos de las siguientes proposiciones (axiomas):

(A1) Existen dos elementos: $X = 1$ si $X \neq 0$ ó $X = 0$ si $X \neq 1$

(A2) Existe el operador negación $\overline{()}$ tal que: Si $X = 1 \Rightarrow \overline{X} = 0$

(A3) $0 \cdot 0 = 0$ $1 + 1 = 1$

(A4) $1 \cdot 1 = 1$ $0 + 0 = 0$

(A5) $0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$ $0 + 1 = 1 + 0 = 1$

Propiedades

De los axiomas anteriores se derivan las siguientes propiedades:

Propiedad	AND	OR
Identidad	$1.A = A$	$0 + A = A$
Nulo	$0.A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotencia	$A.A = A$	$A + A = A$
Inverso	$A.\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Conmutatividad	$A.B = B.A$	$A + B = B + A$
Asociatividad	$(A.B).C = A.(B.C)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributividad	$A + (B.C) = (A + B).(A + C)$	$A.(B + C) = A.B + A.C$
Absorción	$A.(A + B) = A$	$A + A.B = A$
De Morgan	$\overline{A.B} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A}.\bar{B}$

Tarea: ¡Demostrarlas!

Ejercicio I

Demostrar si la siguiente igualdad entre funciones booleanas es verdadera o falsa:

$$(X + \bar{Y}) = \overline{(\bar{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \bar{Z} + \overline{(Y + Z)}$$

Solución:

$$\overline{(\bar{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \bar{Z} + \overline{(Y + Z)} \leftarrow \text{De Morgan}$$

$$\overline{(\bar{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \bar{Z} + \bar{Y} \cdot \bar{Z} \leftarrow \text{Distributiva}$$

$$(\bar{X} \cdot Y) \cdot Z + (X + \bar{Y}) \cdot \bar{Z} \leftarrow \text{De Morgan}$$

$$(X + \bar{Y}) \cdot Z + (X + \bar{Y}) \cdot \bar{Z} \leftarrow \text{Distributiva}$$

$$(X + \bar{Y}) \cdot (Z + \bar{Z}) \leftarrow \text{Inverso}$$

$$(X + \bar{Y}) \cdot 1 \leftarrow \text{Identidad}$$

$$X + \bar{Y} \text{ lqqd.}$$

Notación

En el lenguaje coloquial vamos a llamar a las operaciones indistintamente de la siguiente forma:

$$A + B \equiv A \text{ OR } B$$

$$AB \equiv A.B \equiv A \text{ AND } B$$

$$\bar{A} \equiv \text{NOT } A$$

Elementos de diseño: Implementación de operaciones booleanas

Hay muchas formas de implementar una operación booleana:

Ya las conocemos en C:

```
int a, b, s;  
...  
s = a & b;
```


En VHDL, un lenguaje descriptor de hardware:

```
signal a, b, s: std_logic;  
...  
s <= a and b;
```

También las podemos representar gráficamente (por ejemplo en Logisim):



...o en *Minecraft*:

 

Elementos de diseño: Implementación de operaciones booleanas

Son todas las formas iguales?

NO, depende del contexto: tenemos que razonar en función del comportamiento.

Controlflow \neq *Dataflow*

Válido en ejecución secuencial,
Controlflow (e.g. C):

```
int a, b, s;  
...  
s = a & b;  
s = a | b; // Ok!
```

NO válido en ejecución concurrente
Dataflow (e.g. VHDL):

```
signal a, b, s: std_logic;  
...  
s <= a and b;  
s <= a or b; # Error!
```

Hoy pensaremos en *Dataflow*: todavía no introdujimos el concepto de tiempo \rightarrow memoria¹.

Elementos de diseño: Tablas de verdad

Son representaciones que nos permiten observar todas las salidas para todas las combinaciones de entradas².

Por ejemplo, la función del ejercicio ($F = X + \bar{Y}$) se representa:

X	Y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

²Como resulta esperable, esta representación puede volverse muy compleja cuando el número de variables y salidas crece.

Repaso de operaciones booleanas: NOT

Gráficamente:

 


Tabla de verdad:

A	NOT A
0	1
1	0

En VHDL:

```
o <= not a;
```

Repaso de operaciones booleanas: AND

Gráficamente:



Tabla de verdad:

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

En VHDL:

```
o <= a and b;
```

Repaso de operaciones booleanas: OR

Gráficamente:



Tabla de verdad:

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

En VHDL:

```
o <= a or b;
```

Repaso de operaciones booleanas: XOR u OR-EXCLUSIVA

Gráficamente:




Tabla de verdad:

A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

En VHDL:

```
o <= a xor b;
```

Desde el museo: ALU 74181

 

Conceptos importantes

- **Abstracción:**

Un modelo del comportamiento del sistema.

- **Encapsulamiento:**

Crear un contenedor o capsula con una o varios componentes. Una partición del sistema.


- **Ocultamiento de la información:**

Una vista del sistema.

¡Son conceptos **diferentes**, pero muy **relacionados**!

ALU revisitada

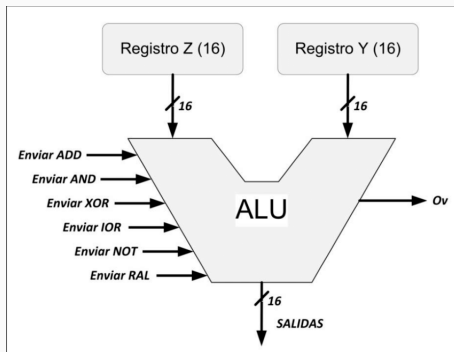Aplicando lo anterior, podemos trabajar con la ALU viéndola de la siguiente manera:



Entradas/Salidas

Establecen el sentido de la información:

En la ALU anterior se representan con las flechas...

En VHDL:


```
entity sumador_simple is
port(a: in std_logic; b:in std_logic;
      s: out std_logic);
end entity;
```

El mismo concepto se aplica al SW:

```
bool sumador_simple(bool a; bool b);
```

Entradas/Salidas: Tipos

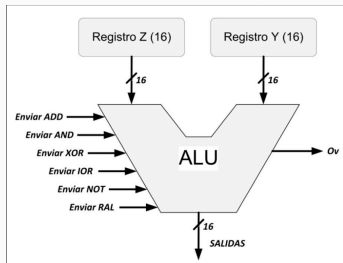En la ALU, ¿son funcionalmente todas iguales las entradas y salidas?




NO

Datos vs. Control

Diseño jerárquico

El micro OrgaSmall:

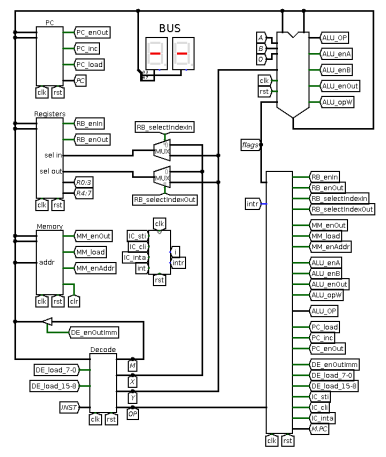

Ejercicio I - Inversor de 3 bits

Armar un circuito que invierta o no tres entradas de acuerdo al valor de una entrada adicional que actúa como control. En otras palabras, un inversor de k -bits es un circuito de $k + 1$ entradas (e_k, \dots, e_0) y k salidas (s_{k-1}, \dots, s_0) que funciona del siguiente modo:

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = \overline{e_i} \quad \forall i < k$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_i \quad \forall i < k$

Ejemplo:

$\text{inversor}(1,011)=100$	$\text{inversor}(0,011)=011$
$\text{inversor}(1,100)=011$	$\text{inversor}(1,101)=010$

Ejercicio I - Inversor de 3 bits

¡Divide y conquista! Primero, con un bit...


ei	ek	si
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Como suma de productos,
 $(\overline{ei} \cdot ek) + (ei \cdot \overline{ek})$

¡Oh! casualidad, es una XOR (\oplus)

$$(\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B}) = A \oplus B$$

Extendiendo a 3 bits.. Solucion con XOR:

 


Ejercicio II - Sumador Simple

Armar un **sumador de 1 bit**. Tiene que tener dos entradas de un bit y dos salidas, una para el resultado y otra para indicar si hubo o no acarreo.

Solución:


A	B	Sum	carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

Ejercicio III - Sumador Completo

Teniendo dos sumadores simples (de 1 bit) y sólo una compuerta a elección, arme un **sumador completo**. El mismo tiene 2 entradas de 1 bit y una tercer entrada interpretada como C_{In} , tiene como salida C_{Out} y S. **Solución:**

C_{in}	A	B	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

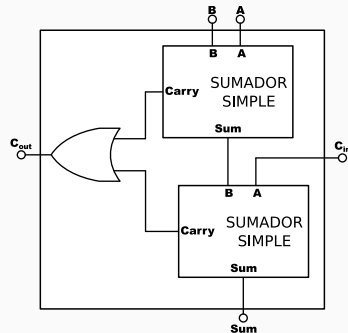

Ejercicio IV - Sumador Completo de 3 bits

Armar un sumador completo de 3 bits.

Solución:

<Tarea!

Ejercicio IV - Shift

Armar un circuito de 3 *bits*. Este deberá mover a izquierda o a derecha los bits de entrada de acuerdo al valor de una entrada extra que actúa como control. En otras palabras, un shift *izq-der* de k -bits es un circuito de $k + 1$ entradas (e_k, \dots, e_0) y k salidas (s_{k-1}, \dots, s_0) que funciona del siguiente modo:

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k - 1$ y $s_{k-1} = 0$

Ejemplos:

$$\begin{array}{ll} \text{shift_lr}(1,011) = 110 & \text{shift_lr}(0,011) = 001 \\ \text{shift_lr}(1,100) = 000 & \text{shift_lr}(1,101) = 010 \end{array}$$

Ejercicio IV - Shift

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k-1$ y $s_{k-1} = 0$

Solución:

$$s_2 = \begin{bmatrix} 0 & \text{si } e_3 = 0 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 1 \end{bmatrix} \quad s_0 = \begin{bmatrix} 0 & \text{si } e_3 = 1 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 0 \end{bmatrix} \quad s_1 = \begin{bmatrix} e_0 & \text{si } e_3 = 1 \\ e_2 & \text{si } e_3 = 0 \end{bmatrix}$$


$$e_3.e_1$$

$$\overline{e_3}.e_1$$


$$e_3.e_0 + \overline{e_3}.e_2$$

Ejercicio IV - Shift


Solución:

 

 Más combinatorios: Multiplexor y Demultiplexor




 
Las líneas de control c permiten seleccionar una de las entradas e , la que corresponderá a la salida s .




Las líneas de control c permiten seleccionar cual de las salidas s tendrá el valor de e .

Multiplexor y Demultiplexor


- Ejemplo,

  

 Más combinatorios: Codificador y Decodificador




 
Cada combinación de las líneas e corresponderá a una sola línea en alto de la salida s .



Una y sólo una línea en alto de e corresponderá a una combinación en la salida s .

Codificador y Decodificador


- Ejemplo,

  

Timing

<Las compuertas no son instantáneas!

Revisitemos nuestro Shift LR:

 

Timing



Ejercicio:

En el circuito Shift LR anterior, suponiendo (de forma optimista) que todas las compuertas tardan 10ps en poner un resultado válido en sus salidas:

- Dibujar el diagrama de tiempos para cuando todas las entradas cambian simultáneamente de '0' a '1'.
- ¿Cuánto es el mínimo tiempo que se debe esperar para leer un resultado válido de su salida?

Timing

 
 
Solución: Hagamos un diagrama de tiempos³:



³Y nombremos a las señales que no tienen nombre

Timing

Solución: Diagrama de tiempos

  

Timing

Solución: Es interesante notar:

- En un circuito combinatorio el tiempo que tarda la salida en estabilizarse depende de la cantidad de *capas* de compuertas (*latencia*)
- En este caso debemos esperar al menos $3 \cdot 10ps = 30ps$ para poder leer la salida.

¿Cómo enfrentamos este problema?


Secuenciales...

La práctica...

- Con lo visto hoy van a poder realizar el taller de la próxima práctica.
- Van a usar [Logisim-evolution](#) para probar sus sistemas.
- Para el taller:
 - Tienen que tener el Logisim-evolution instalado (pueden instalarlo del link de arriba, o del gestor de paquetes de su distro favorita).
 - Van a tener que compartírnos pantalla.
 - Como siempre: ¡Los queremos escuchar! Prueben los micrófonos de sus compus/celulares.

¡Eso es todo amigos!

¿Preguntas?

 

Licencia del estilo de beamer

Obtén el código de este estilo y la presentación demo en

`github.com/pamoreno/mtheme`

El estilo *en sí* está licenciado bajo la Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. El estilo es una modificación del creado por Matthias Vogelgesang, disponible en

`github.com/matze/mtheme`

